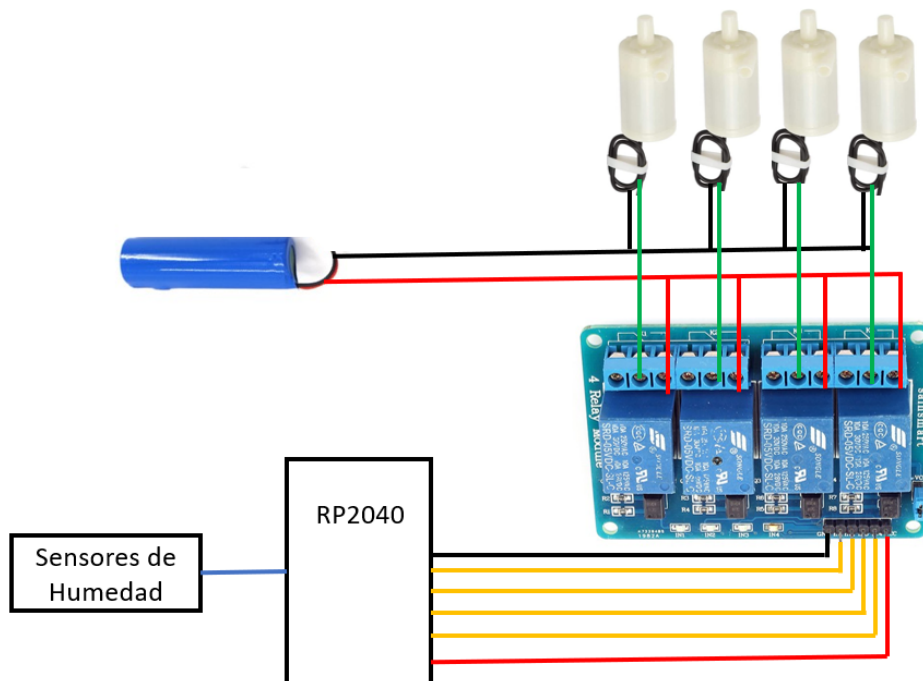



SISTEMA DE CONTROL DE HUMEDAD:



Para la parte analogica de este sistema se usan:


1. Módulo de 4 relés de 5V
2. Una bateria de 3V a 6V
3. 4 Minibomba de agua sumergible de 5VDC.

Esquema de conexionado

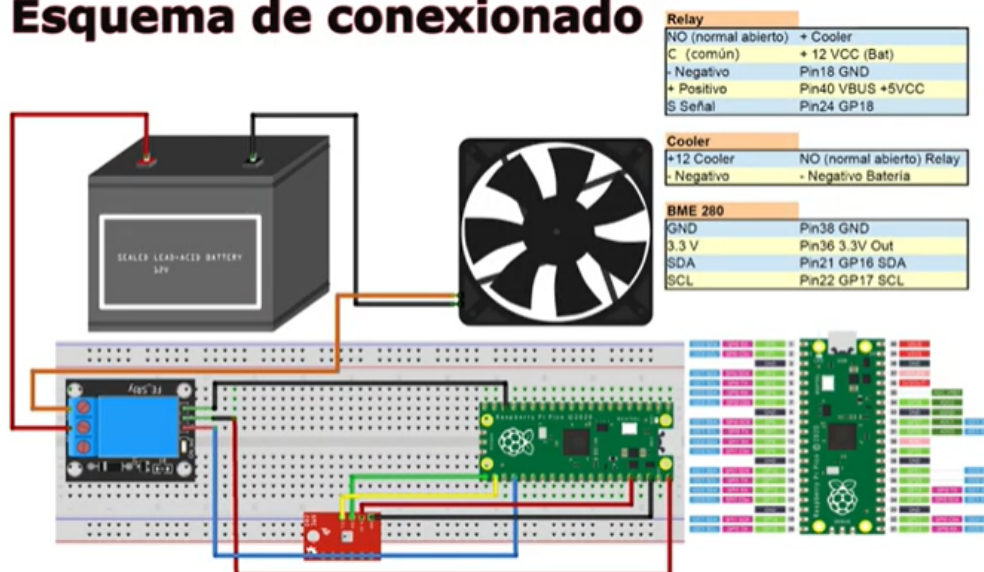


Ventilador
Módulo de Relé
Bateria

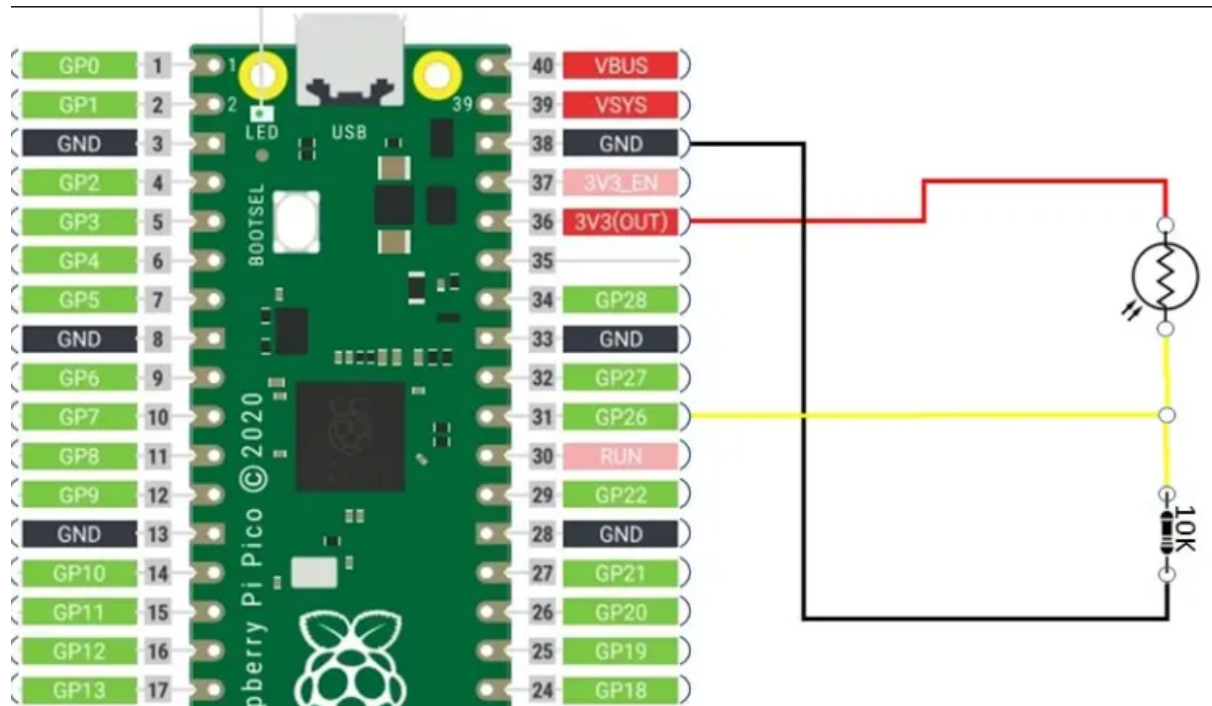Circuito Simplificado para tomar datos de la iluminación.



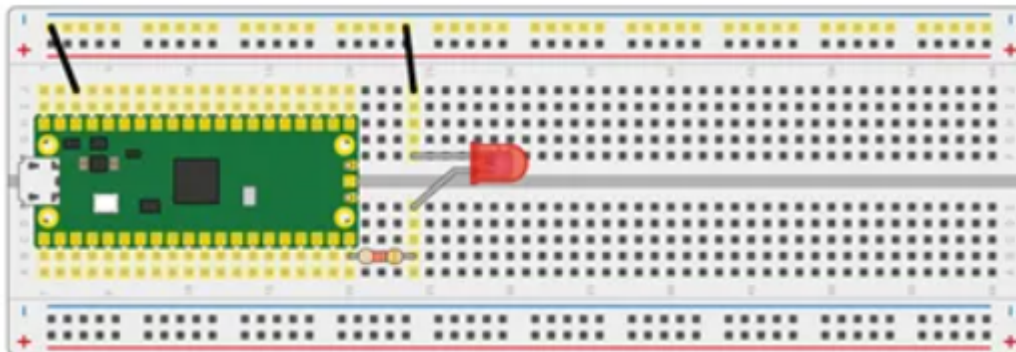Circuito simplificado para la iluminación del invernadero



Lámparas LED
Fotorresistencia
Resistencias